INSTALAR ACOMETIDAS DE ACUERDO CON REGLAMENTO VIGENTE.

TRABAJO EN MODALIDAD AUTÒNOMA.

FICHA No. 2367133

FECHA: 11 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL APRENDIZ:

T.I. No.

C.C. No.

1. ¿Cuál de estas imágenes representa un medidor estático?



Fig. 1. Medidor de energía 1.



Fig. 2. Medidor de energía 2



Fig.3. Medidor de energía 3

2. De la siguiente imagen del medidor de energía determine:

- Tipo de construcción_____
- Conexión con la red ____F ____H
- Tensión _____ V
- Fabricante _____
- Modelo_____
- Clase _____
- Frecuencia _____Hz
- Año de construcción_____



Fig.4. Medidor conforme construcción

3. De acuerdo a este esquema de conexión el sistema es?

____F, ____H también llamado _____

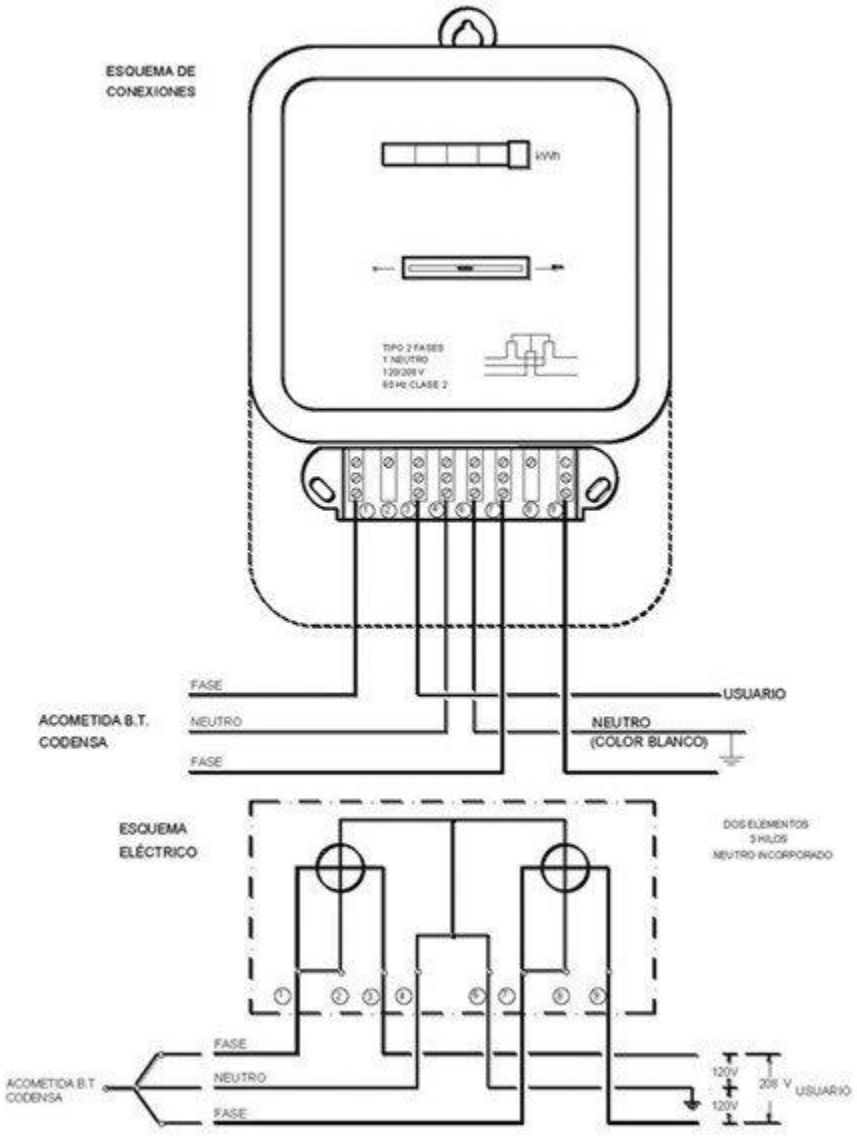


Fig. 5. Esquema de conexión de medidor de energía activa en B.T.