

TALLER OSCILADOR CON LM 555

Presentado por: **Karla Vargas y Tomas Valencia**

Circuito y lista de materiales

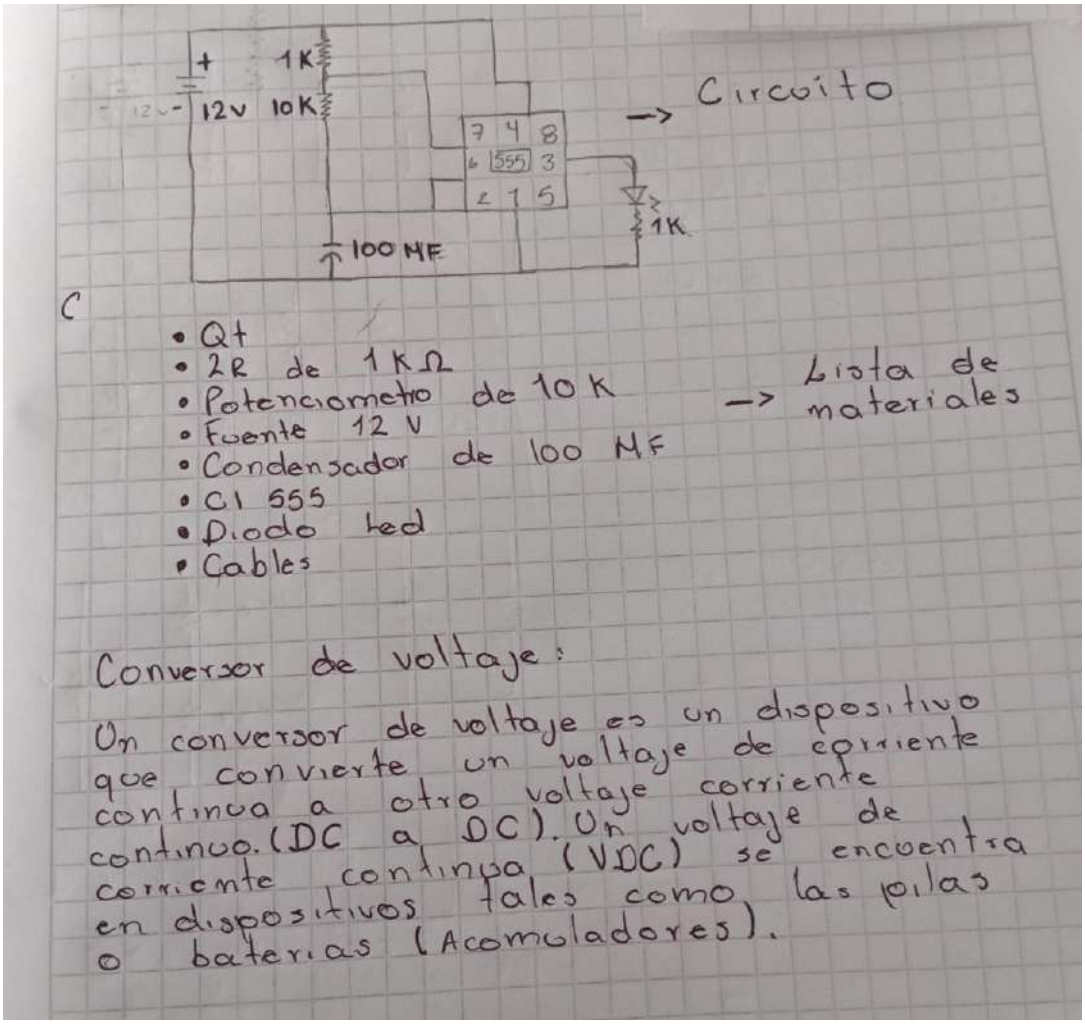

Montaje

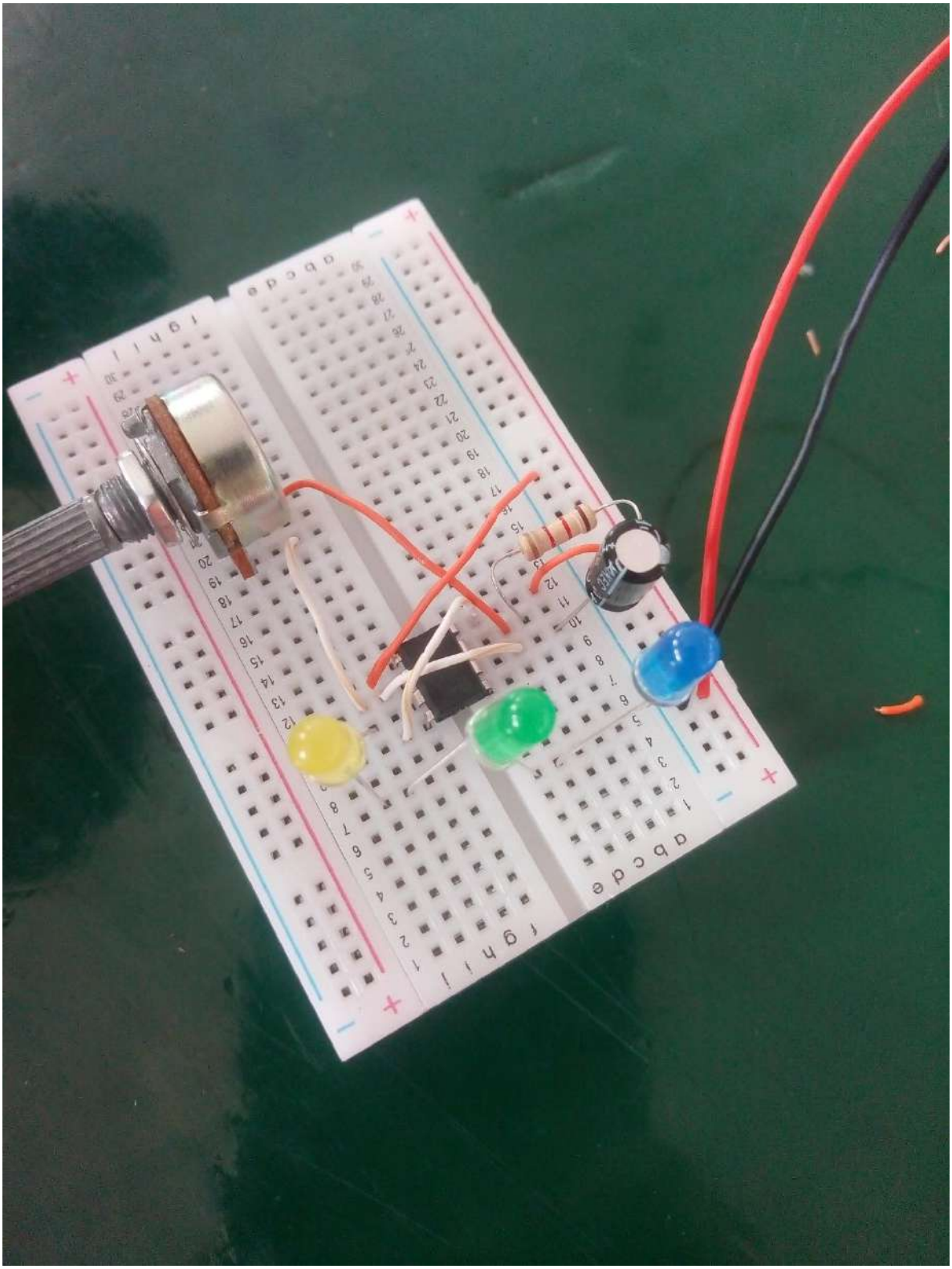

Circuito en funcionamiento

