

TALLER OSCILADOR CON LM 555

Presentado por: **Yined Paola Peteví, Lauro Musse y Maira Alejandra Perdomo 11B**

Circuito y lista de materiales

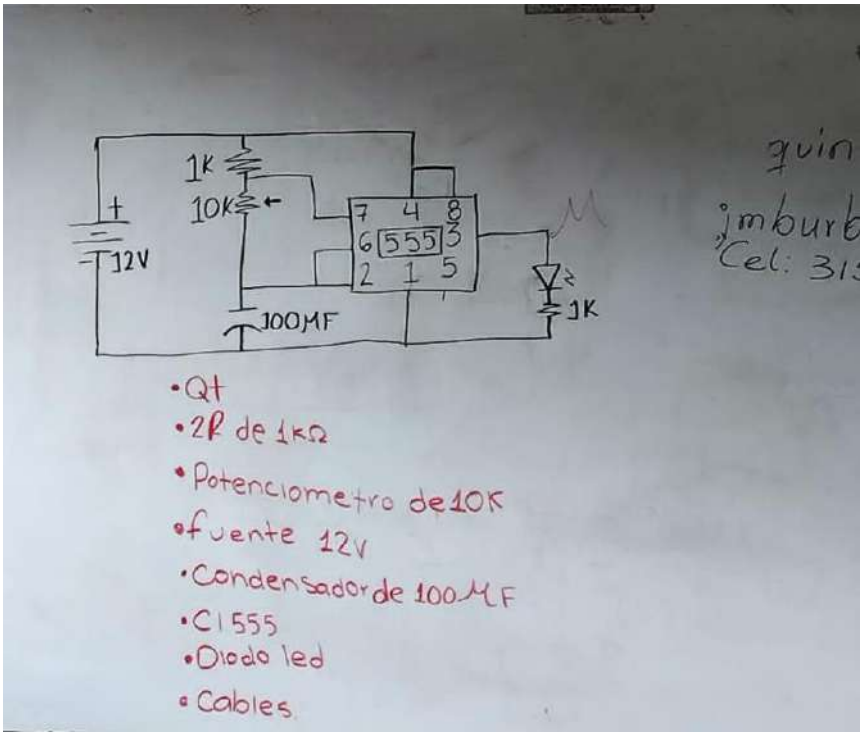

Montaje

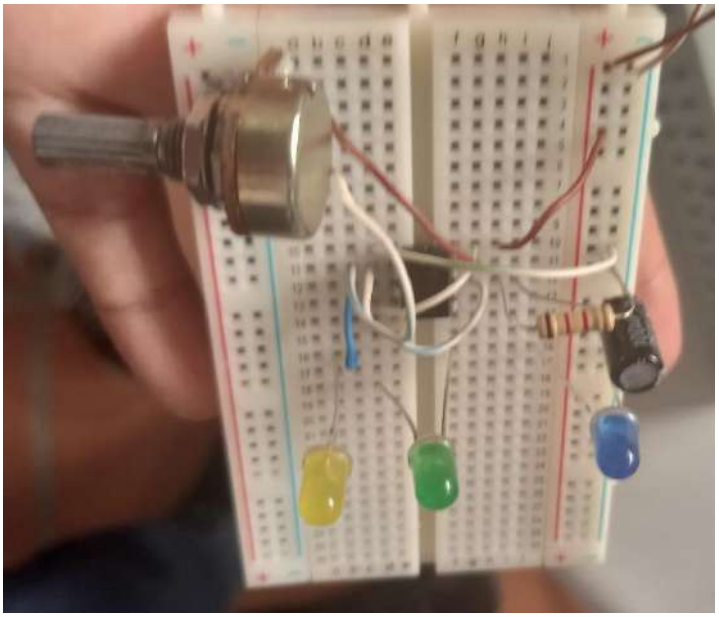

Circuito en funcionamiento

