

TALLER OSCILADOR CON LM 555

Presentado por: **Paola Petevi, Lauro y María Alejandra**

Circuito y lista de materiales

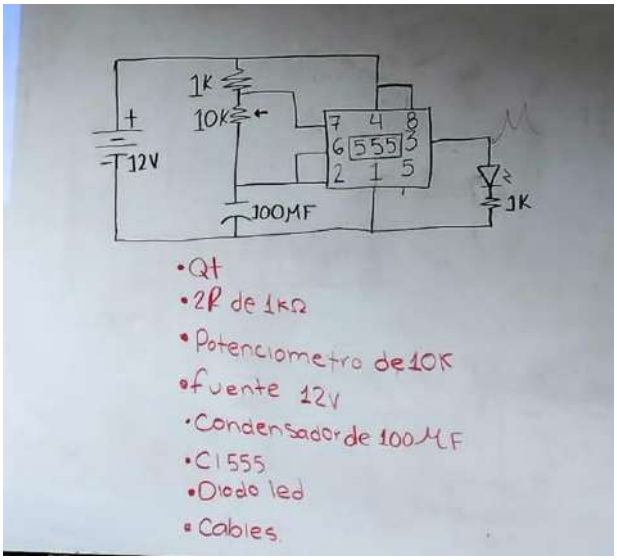

Montaje

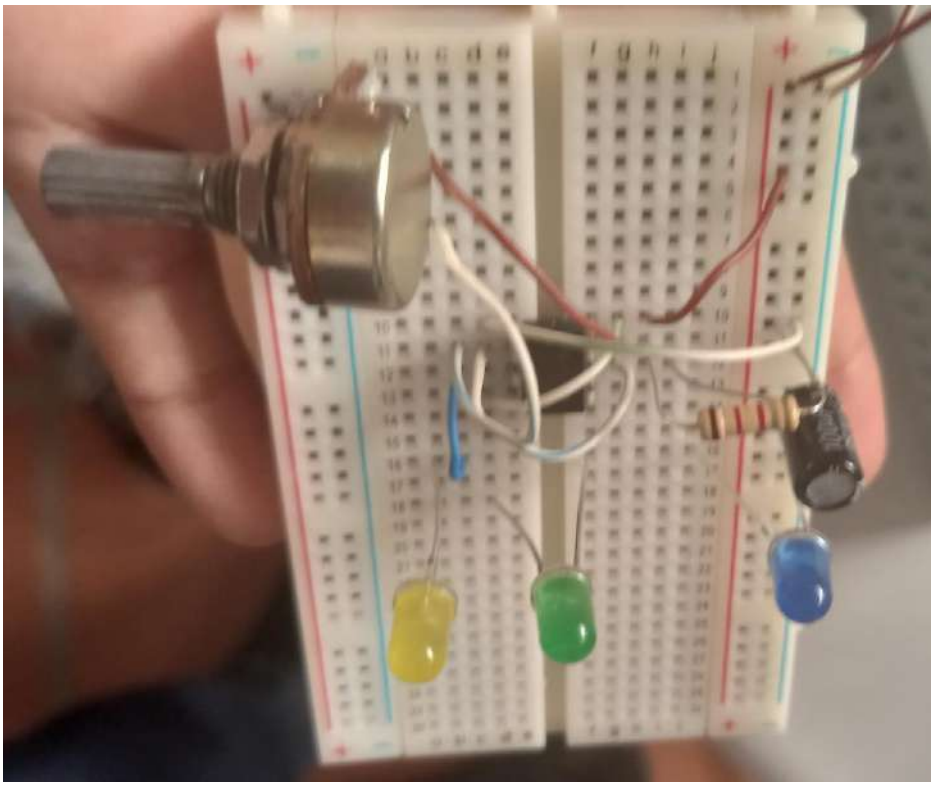

Circuito en funcionamiento

