

TALLER RESISTENCIAS

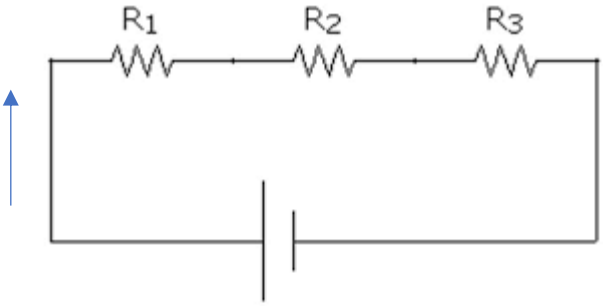

Vcc = 9 vol.

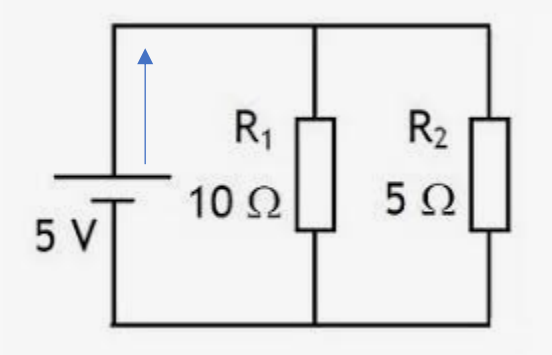1.- R1 = 1 KΩ R2 = 1.5 KΩ R3 = 2 KΩ Vcc = 9 vol. I =?
VR1 = ? VR2 = ? VR3 = ?



2.- I =?