
$R_{P1} = 171,46\,\Omega$

Calcular $R_{eq} = ?$ $I = ?$ $P = ?$

$I = 0,46\,A$

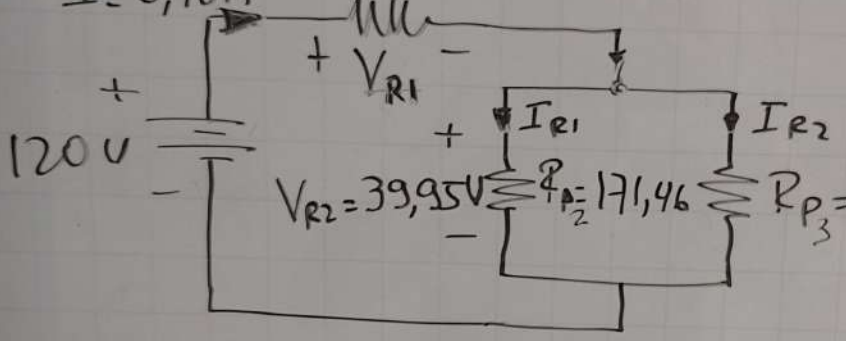

$P_T = V_T \times I = 120 \times 0,466\,A$

$P_T = 55,2$

$P_{RP1} = 0,46\,A \times V_{RP1} = 0,46\,A \times 79,9\,V$

$P_{RP1} = 36,754\,W$


$P_T = 36,75 + 18,37$.

$P_T = 55,1\,W$.

$P_{RP2} = 0,23\,A \times V_{RP3} = 0,23\,A \times 39,95\,V$

$P_{RP2} = 18,377\,W$.

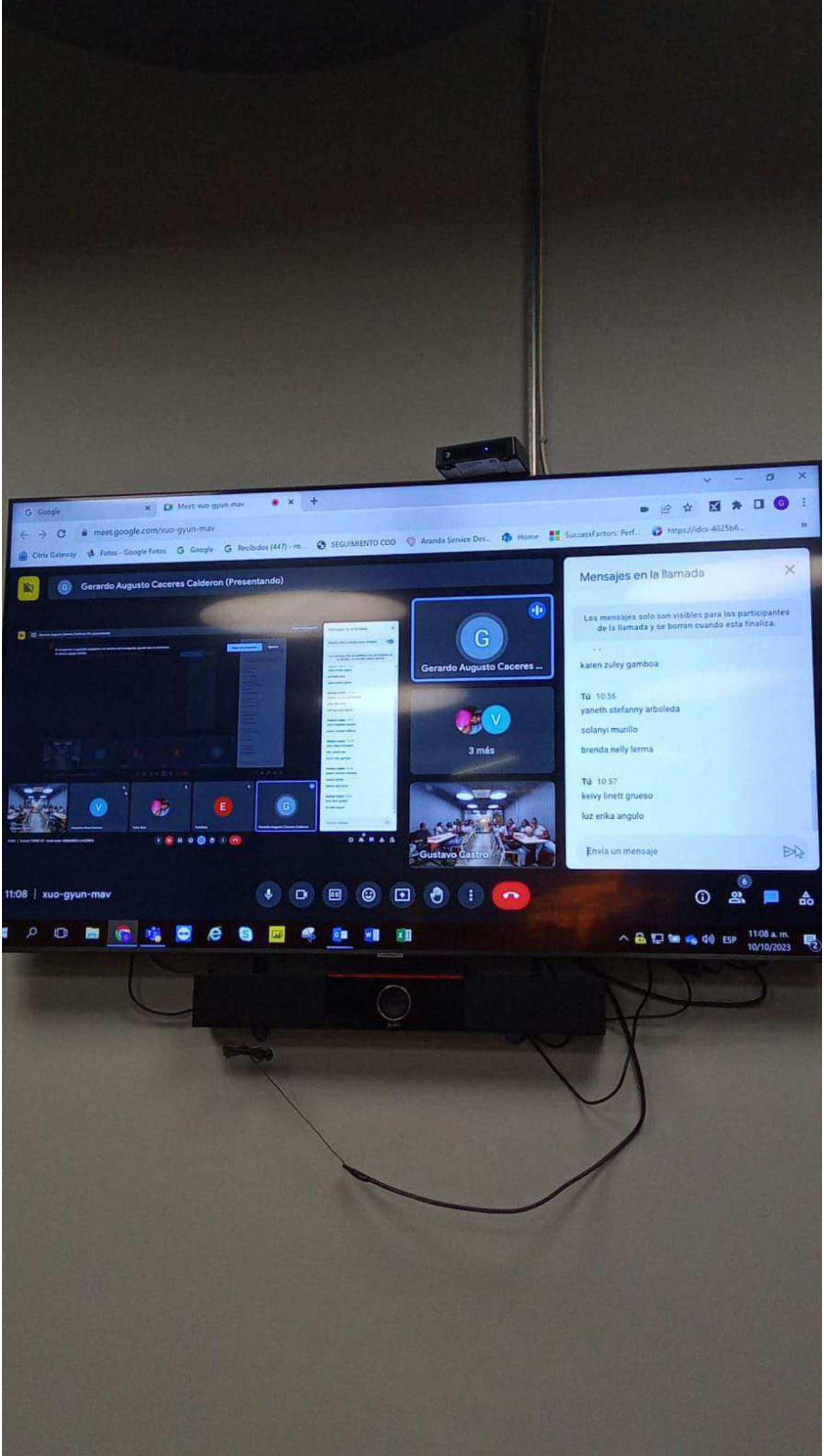


meet.google.com/xuo-gyun-mav
Gerardo Augusto Caceres Calderon (Presentando)
Gerardo Augusto Caceres ...
3 más
Gustavo Castro
Mensajes en la llamada
Los mensajes solo son visibles para los participantes de la llamada y se borran cuando esta finaliza.
karen zuley gamboa
Tú 10:56
yaneth stefanny arboleda
solanyi murillo
brenda neily lerma
Tú 10:57
keivy linett grueso
luz erika angulo
Envía un mensaje
11:08 | xuo-gyun-mav
ESP
11:08 a. m.
10/10/2023