Cuando 3 elementos están conectados en DELTA o TRIANGULO, se cumplen las siguiente relaciones matemáticas

VF = VL

IF 1 = $\sqrt{3}$ * IL

En donde, VL = Voltaje entre líneas o Voltaje de Línea, Ejo: VL1 = V entre lineas 1 y 2.

VF = Voltaje de fase, es el voltaje aplicado a cada uno de los elementos.

IF = Corriente de fase, es la corriente que circula por cada uno de los elementos.

IL = Corriente de Línea, es la corriente que circula por cada una de las líneas alimentadoras.

