Cuando 3 elementos están conectados en Y o ESTRELLA, se cumplen las siguiente relaciones matemáticas

$VL = \sqrt{3} * VF$ $\qquad\qquad$ $IL = IF$

En donde, VL = Voltaje entre líneas o Voltaje de Línea, Ejo: VL1 = V entre lineas 1 y 2.

VF = Voltaje de fase, es el voltaje aplicado a cada uno de los elementos.

