

Para los circuitos serie RLC responder la siguiente pregunta

a) Hallar la Impedancia (Z) total del circuito
b) Corriente total
c) Voltaje en la Resistencia
d) Voltaje en la bobina
e) Voltaje en el condensador
f) Potencia aparente(VA)
g) Potencia activa total del circuito(Vatios)
h) Factor de potencia del circuito
i) Potencia reactiva total del circuito en VAR
h) Dibuje el Triángulo de potencias

1)

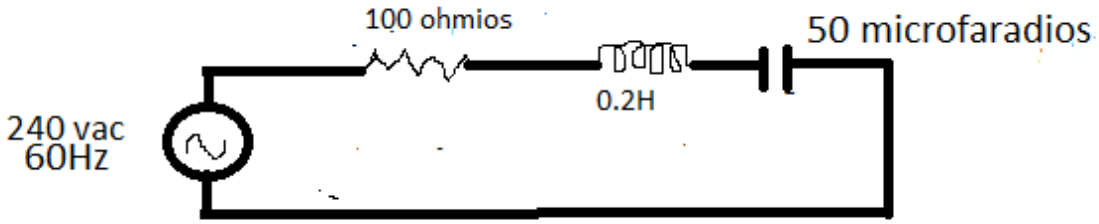

2)

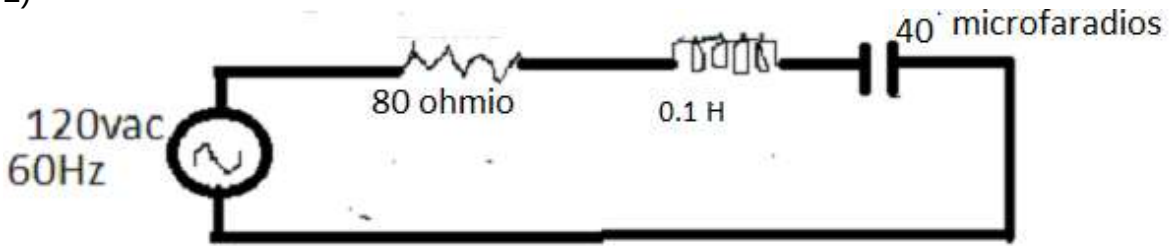

3)

