


*Figura 2-3*

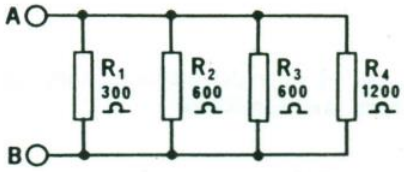



*Figura 2-8*

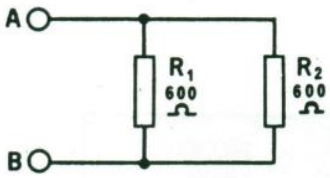



*Figura 2-2*

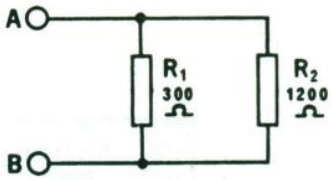



*Figura 2-4*

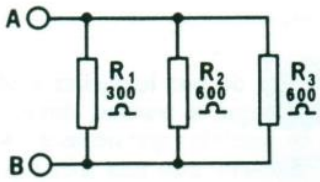



*Figura 2-5*

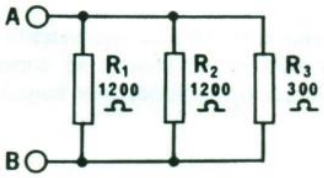



*Figura 2-7*

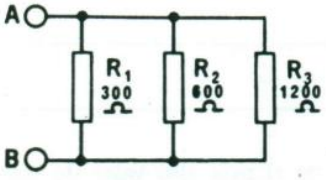



*Figura 2-6*

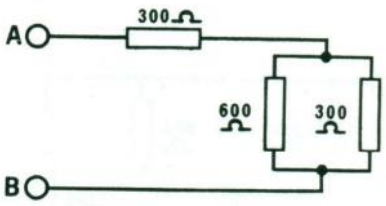



*Figura 3-5*




*Figura 3-3*

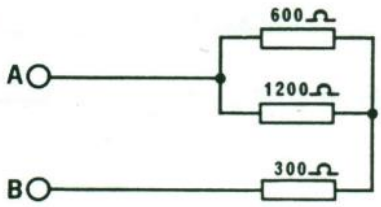



*Figura 3-6*

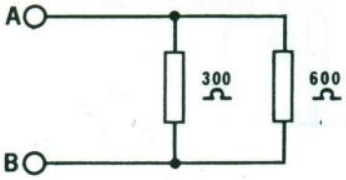



*Figura 3-4*

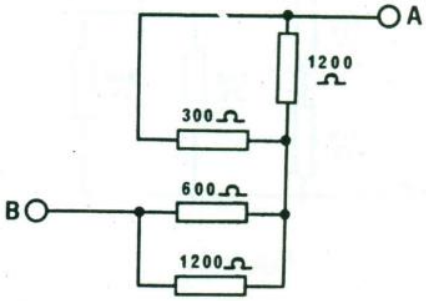



*Figura 3-7*

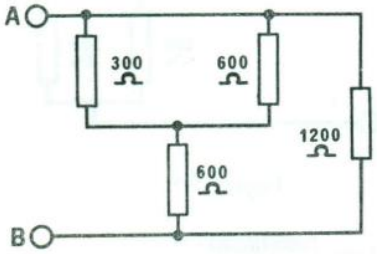



*Figura 3-8*

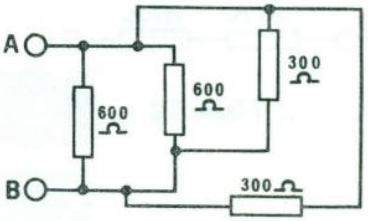



*Figura 3-10*

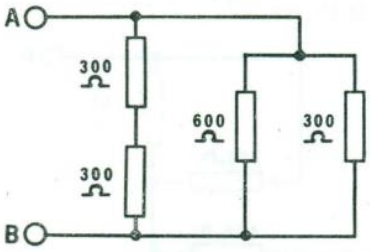



*Figura 3-9*

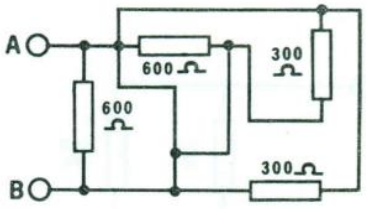



*Figura 3-11*

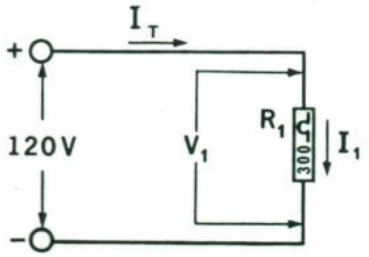



*Figura 6-1*

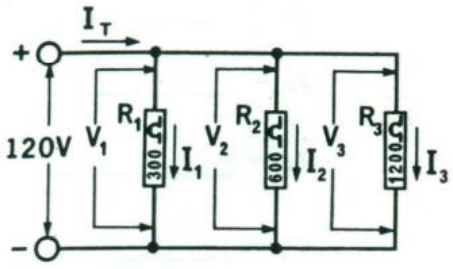



*Figura 6-3*

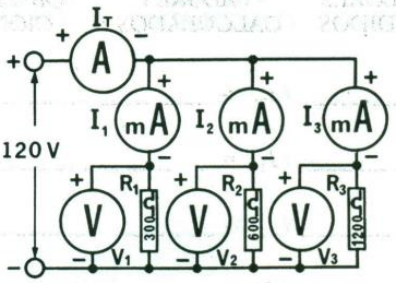



*Figura 7-5*

| *VALORES MEDIDOS* | *VALORES CALCULADOS* | *OBSERVACIONES* |
|---|---|---|
| $I_T$ = _____ | $I_T$ = _____ | _____ |
| $I_1$ = _____ | $I_1$ = _____ | _____ |
| $I_2$ = _____ | $I_2$ = _____ | _____ |
| $V_1$ = _____ | $V_1$ = _____ | _____ |
| $V_2$ = _____ | $V_2$ = _____ | _____ |

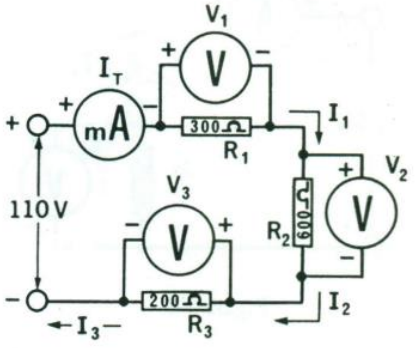



*Figura 7-8*

| VALORES MEDIDOS | VALORES CALCULADOS |
|---|---|
| $I_T$ = _____ | $I_T$ = _____ |
| $I_1$ = _____ | $I_1$ = _____ |
| $I_2$ = _____ | $I_2$ = _____ |
| $I_3$ = _____ | $I_3$ = _____ |
| $V_1$ = _____ | $V_1$ = _____ |
| $V_2$ = _____ | $V_2$ = _____ |
| $V_3$ = _____ | $V_3$ = _____ |


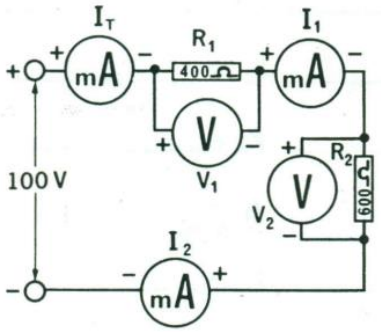



*Figura 7-7*

**2.** Vea la *Figura 8-1*.

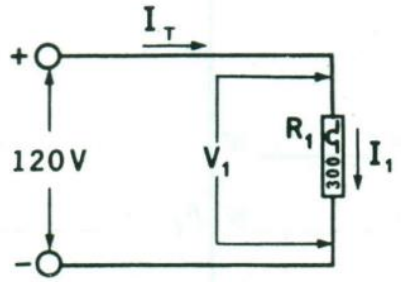


| VALORES CALCULADOS | POTENCIA DISIPADA |
|---|---|
| $V_1$ = _____ | $P_{R_1}$ = _____ W |
| $I_1$ = _____ | $P_T$ = _____ W |
| $I_T$ = _____ | |

**4.** Vea la *Figura 8-3*.

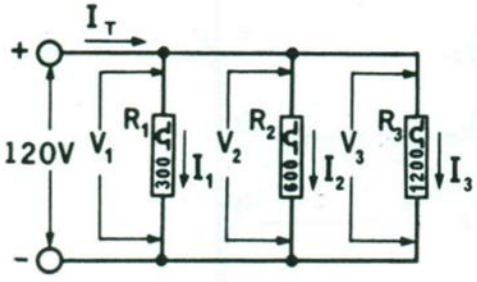



*Figura 8-3*

| | |
|---|---|
| $V_1$ = _____ | |
| $V_2$ = _____ | $P_{R_1}$ = _____ W |
| $V_3$ = _____ | $P_{R_2}$ = _____ W |
| $I_1$ = _____ | $P_{R_3}$ = _____ W |
| $I_2$ = _____ | $P_T$ = _____ W |
| $I_3$ = _____ | |
| $I_T$ = _____ | |